

terre, océan, atmosphère

NOTES TECHNIQUES
No 5
JUIN 1993

CONCEPTION D'UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE

AMPLIFICATEUR
MODULATEUR
DEMODULATEUR
à
Faible Consommation

Jean-claude BURGAUD

Document de travail

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION





#### **MISSION A VANUATU**


CONCEPTION D'UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE

AMPLIFICATEUR
MODULATEUR
DEMODULATEUR
à
Faible Consommation

Jean-claude BURGAUD

JUIN 1993

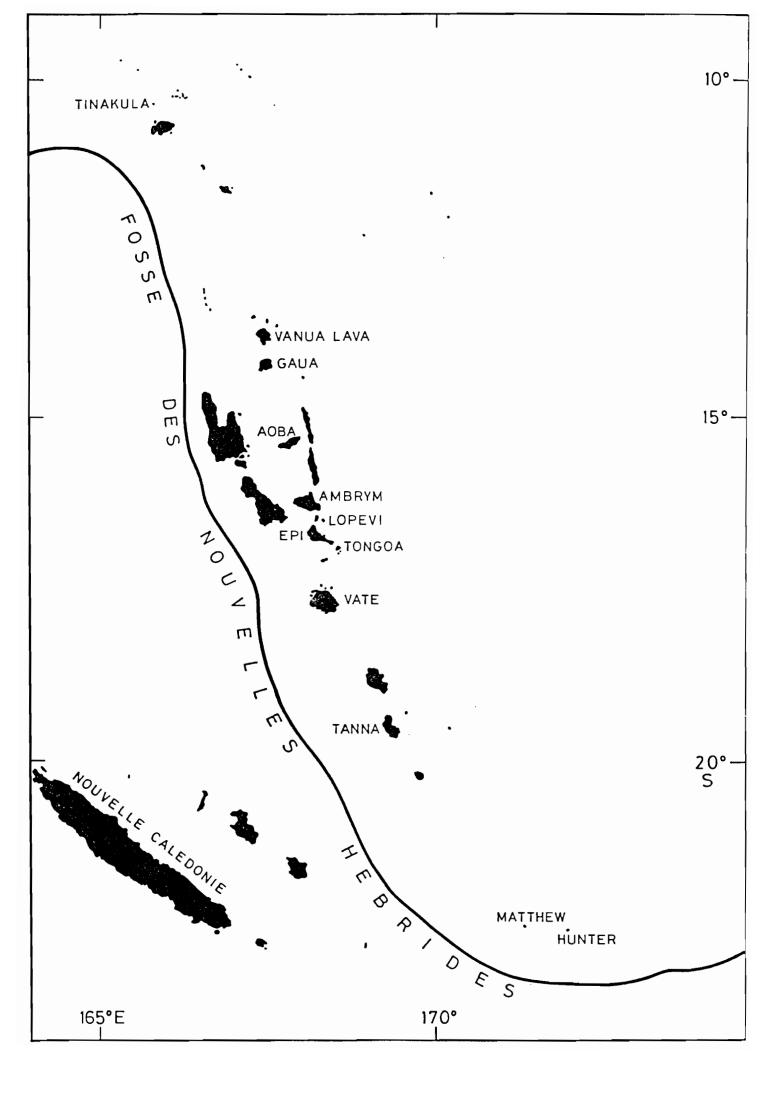AMPLIFICATEUR
MODULATEUR
DEMODULATEUR
à
Faible Consommation



Les problèmes liés à l'utilisation d'équipements électroniques sur le terrain sont multiples. Une alimentation avec des piles implique une très faible consommation. L'alimentation par batteries nécessite un système de recharge, et l'utilisation de panneaux solaires.

Une première étude nous avait conduit à réaliser un ensemble Amplificateur. Modulateur dont la consommation n'excédait pas trois milliampères, réduisant ainsi d'un facteur 10, celle du materiel utilisé.

Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de concevoir un autre montage encore plus économique que le premier. Nous nous proposons de réaliser un ensemble :

Ampli.Modulateur dont la consommation n'excéderait pas 1,5 milliampère.

Une carte Demodulateur

Dans le cadre du programme Etude et surveillance des Volcans une unité SADAN a été installée à Tanna (Volcan YASŪR) Outre les mesures de pression Atmospherique, température, humidité, la sismicité mesurée à proximité du volcan présente un interêt non négligeable dans l'évaluation des risques potentiels.

Afin de permettre un accès plus facile aux réglages de l'ampligéophone il s'est avéré préférable de réaliser sur des cartes séparées, l'amplificateur et le modulateur. Cet ensemble électronique doit répondre aux exigeances des mesures à effectuer sur le terrain, et permettre sa connection à un réseau télémètré. Il est possible d'adjoindre à cet ensemble une carte de test permettant de controler toutes les 12 heures que l'ensemble des équipements fonctionne normallement. Cette carte a été réalisée lors de la première étude en Février 92 (Note technique).

### DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE

Il est composé de quatre cartes.

Une carte Amplificateur à gain règlable.

Une carte Modulateur à fréquence règlable.

Une carte Demodulateur.

Une carte TEST

L'ensemble est logé dans deux coffrets plastiques de faibles dimensions

Un générateur sinusoidal, de fréquence 3,5 hertz a été réalisé pour simuler le signal du géophone. Cinq tensions sont disponibles en sortie, 0,5mv, 20mv, 100mv, 200mv, 500mv.


Logé dans un boitier plastique, sa consommation est de 1 µ A. Il est alimenté avec une pile de 1,5 volt.

#### **DESCRIPTION TECHNIQUE**

L'alimentation de chacune des cartes comporte une régulation très efficace qui permet une utilisation de 7,5 à 14 volts

L'amplificateur est constitué de deux ampli OP de précision à faible consommation (OP.90)

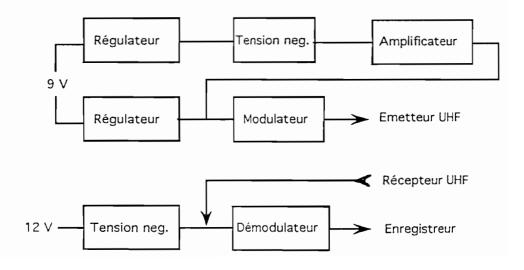Le modulateur est réalisé autour d'un seul circuit LM324N Le démodulateur à l'aide d'un NE 555.





## L'ALIMENTATION

Un régulateur permet l'alimentation à partir de tensions comprises entre 7,7 et 14 volts. Tous les essais ont été réalisés avec une tension de 9 volts pour l'ensemble Ampli. Modulateur, 12 volts pour le Démodulateur

Cette régulation est obtenue à l'aide d'un montage utilisant un LM4250. Nécessitant une alimentation symétrique, la tension négative nous sera délivrée par un ICL 7660.

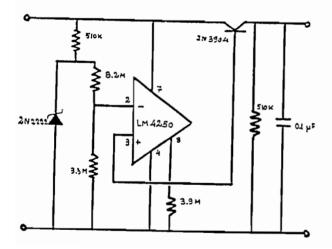Le modulateur alimenté en 6 volts, sa tension sera également régulée à l'aide d'un LM4250.



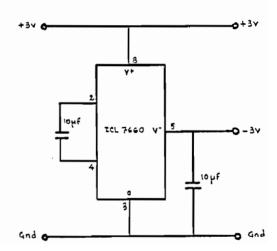

# Relevé des Valeurs Alimentation

Tension	Tension	Fréquence
Entrée	Sortie	en Hz *
7,5 V	5,292	4012
8,0 V	5,293	4012
8,5 V	5,294	4011
9,0 V	5,296	4011
9,5 V	5,296	4011
10,0 V	5,297	4011
10,5 V	5,297	4011
11,0 V	5,297	4011
11,5 V	5,297	4011
12,0 V	5,298	4010
12,5 V	5,298	4011
13,0 V	5,298	4011

<sup>\*</sup> Fréquences en sortie Modulateur

#### L'AMPLIFICATEUR


Il est réalisé à l'aide de 2 Ampli opérationnels OP 90. Les oscillations issues du géophone, sont de l'ordre de 0,5 à 10 Hertz, avec des amplitudes allant de quelques microvolts à quelques millivolts. La courbe de réponse de cet amplificateur permet de corriger celle du geophone. (voir courbes en annexe).

Il est composé de deux étages, gain fixe pour le premier, réglable, à l'aide de trois interrupteurs pour le second.

Un potentiomètre permet le réglage fin de l'amplificateur.

Son alimentation à partir d'une pile de 9 volts est régulée à l'aide d'un LM4250 qui nous délivre 2,6 volts. Cette tension reste constante en sortie pour des variations de 7;7 à 14 volts à l'entrée. L'amplificateur étant monté en différenciel nous avons utilisé un convertisseur de tension CMOS du type ICL7660CPA. Ce montage nous permet d'obtenir en sortie + et - 2.6 volts.

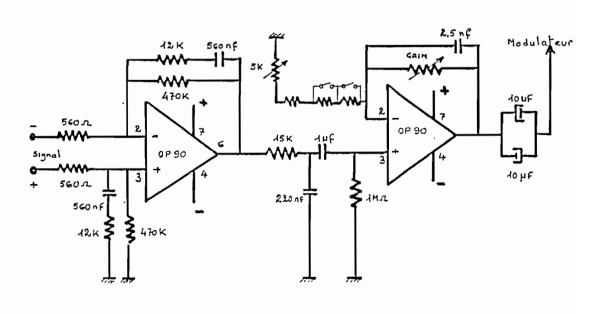La consommation de l'amplificateur est de 70 microampères.



# Relevé des Valeurs **GAIN**

Tension	Tension	Position	Gain
Entrée	Sortie	Switch	VS/VE
0,5 mV	2000 mV	1110	4000
0,5 mV	1000 mV	1100	2000
0,5 mV	500 mV	1010	1000
0,5 mV	400 mV	1000	800
0,5 mV	200 mV	0110	400
0,5 mV	175 mV	0010	350

Consommation:

gain 4000

25 μ Α

gain 400


19 µ A

Alimentation:

1,5 V


Fréquence:


4 Hz

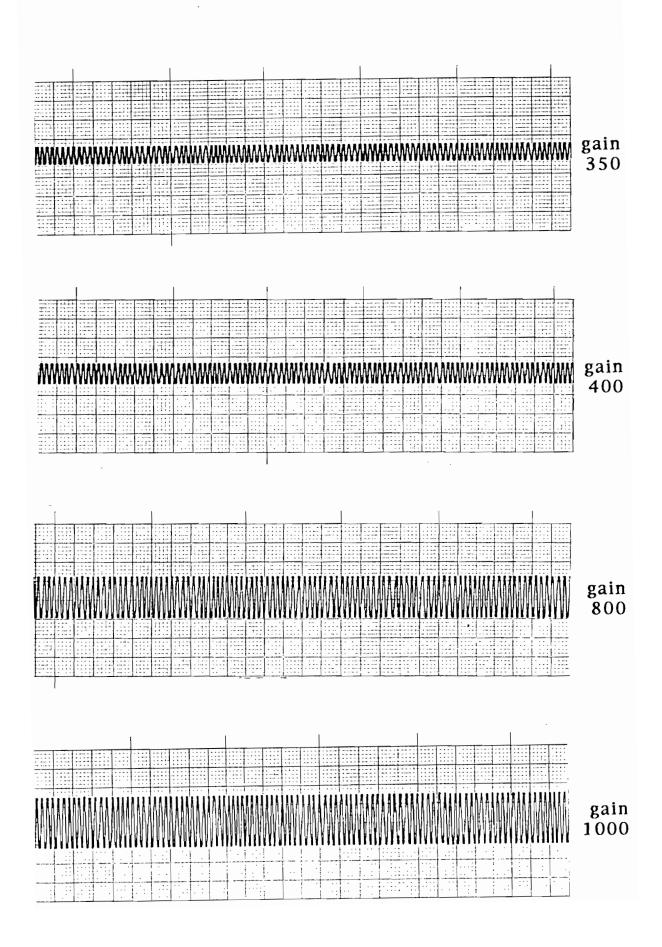


# Relevé des Valeurs Courbe de réponse

Frequence Hz	Tension mV
0,2	800
0,3	980
0,5	1050
1	1100
1,5	1110
1,75	1100
2	1090
2,2	1080
2,6	1050
3	1030
3,5	1000
4	990
5	900
6	850
7	800
8	750
9	680
10	650
11	600
12	550
13	520
14	500
15	480
16	450
17	430
18	420
19	415
20	410

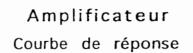

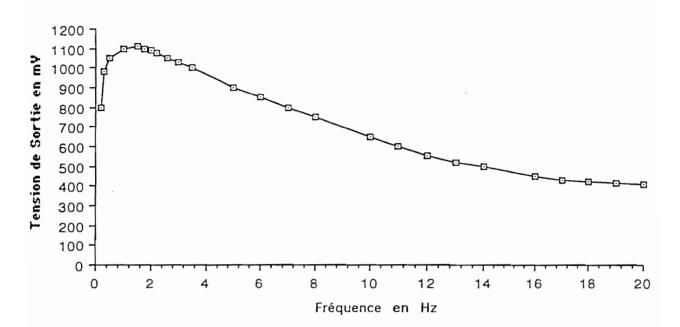

Géophone Courbe de réponse

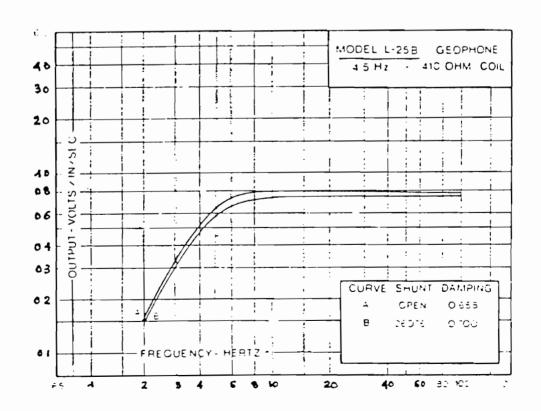

#### LE MODULATEUR

Il utilise les ampli OP N°2 et 3 d'un C.I LM 324N. Le montage nous permet de disposer en 8 d'un signal triangulaire et en 7 d'un signal carré. Ce signal modulé sera ensuite dirigé vers l'émetteur.

La fréquence du modulateur est réglable grace à une série de condensateurs (réglage grossier) et un potentiomètre (P3), (réglage fin).


Un potentiomètre P1 permet de régler l'excursion de fréquence en fonction de la tension d'entrée.

La modulation en fréquence se fait au rythme de la tension de sortie de l'amplificateur, qui n'est autre que le signal du géophone. Cette tenSion est appliquée simultanément sur les 2 entrées + et - du premier ampli op à travers le potentiomètre (P2) Celui-ci assure le réglage de la symétrie du signal de sorite.

L'adaptation des impédances Entrée-Sortie est réalisée en utilisant les amplis op. 1 et 4 disponibles sur le LM 324 N.

Son alimentation est régulée à travers un LM 4250 et nous permet une utilisation de 8 à 14 volts sans variation de la fréquence. (Voir tableau) la consommation de cette carte est inférieure au milliampère.

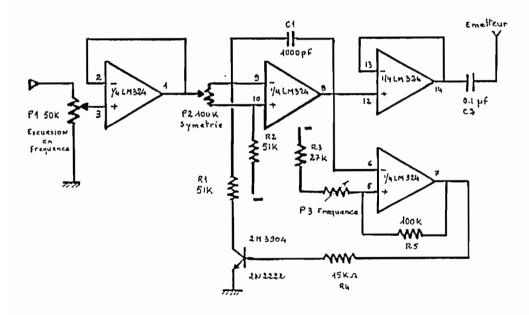La variation de fréquence fonction des changements de la température ambiante, est de 0,7 pour cent pour une variation de 22 à 40 degrés. Grace à l'utilisation d'une thermistance cette valeur peut être réduite très sensiblement.




#### LE DEMODULATEUR

Il est réalisé autour d'un LM 555 N, Un LM 4250 assure sa liaison avec le récepteur UHF. Suivi d'un discriminateur, le signal démodulé est amplifié en sorti à l'aide d'un LM 4250.

Alimenté en 12 volts un circuit ICL 7660 nous permet de disposer d'une tension symétrique + et - 12v.


La consommation de 8 mA peut être réduite à 3,5 mA si l'ensemble est alimenté sous 6 volts.

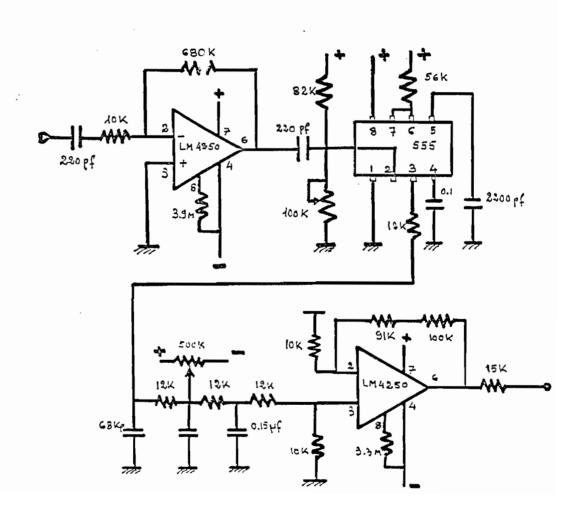Un potentiomètre de 500 K au niveau du discriminateur permet le réglage de l'offset.




 	· ] ·   [.		
		-   1111   - 11111	
 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	diameter and a second		
	-55		111 11 11 11 11
 	Z		
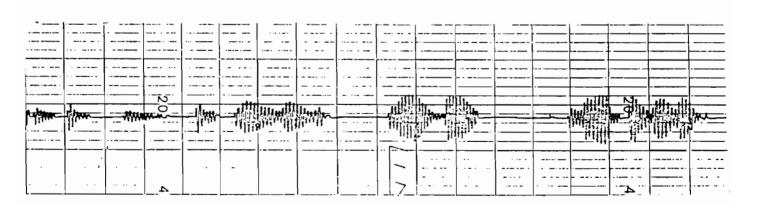
# Signal issu du géophone appliqué à l'entrée de l'amplificateur



Signal en sortie démodulateur

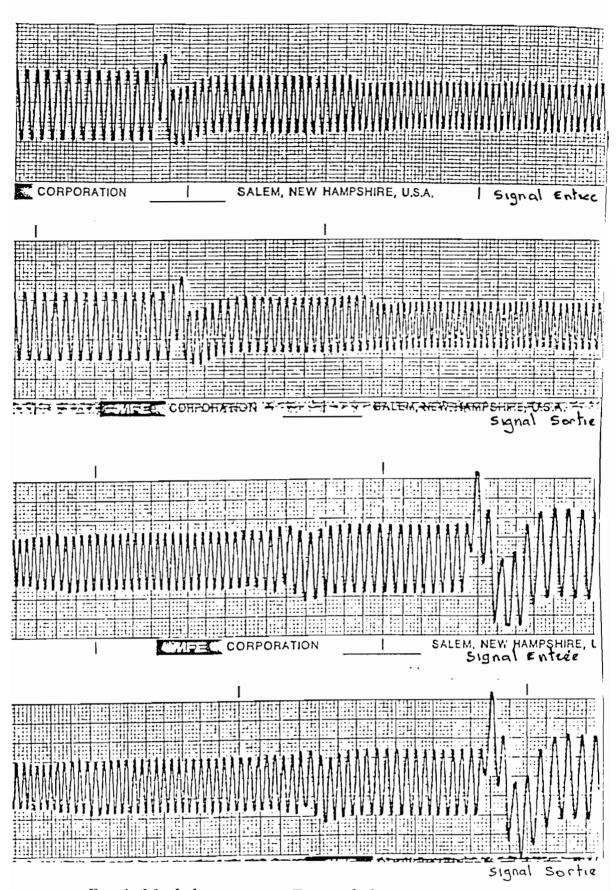

Essai Modulateur et Demodulateur Reproductibilité des Signaux Fréquence variable autour de 4 hertz Amplitude 1 volt par carreau

#### LA CARTE TEST

Les stations, sont situées à quelques dizaines de kilomètres du laboratoire. Les causes de pannes peuvent être variées et multiples. Batteries défecteueuses, antenne détériorée, une des cartes électroniques en panne.


L'échelle de comptage enverra dans le circuit, deux fois par jour, pendant une durée préréglée, environ 10 secondes, un signal de test, assurant ainsi une vérification complète de la station.


Piloté par quartz (32,768 Khz), l'oscillateur est réalisé à l'aide d'un CI CD4060. Ce circuit compteur diviseur14 étages nous permet de disposer d'une impulsion toutes les 2 sec. Une division par 86400 nous assure un top toutes les 12 H. Cette division est réalisée: à l'aide d'un CD 5418 monté en diviseur par 100 suivi de 3 CD 4029 cablés de manière à assurer la division par 864.

La partie comptage est suivie de deux monostables (CD 4528) l'un de 35 millisecondes assurant la remise à zéro des compteurs, l'autre de 10 secondes, permettra d'envoyer dans le réseau le signal de test.


La commutation signal géophone/signal test est assurée par un CI de type CD 4066. L'ouverture et la fermeture de deux interrupteurs utilisés est réalisée par les sorties Q et Q du monostable de 10s;

# Synoptique Carte TEST

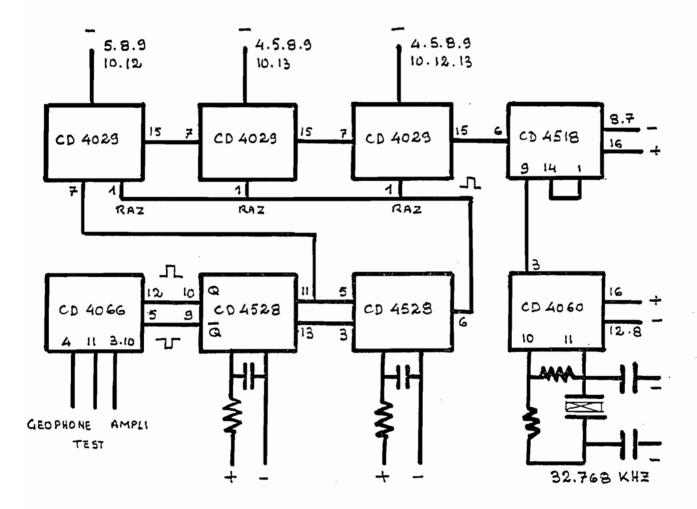


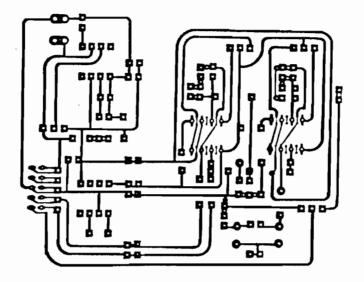


Amplificateur

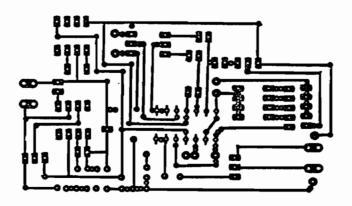


Modulateur

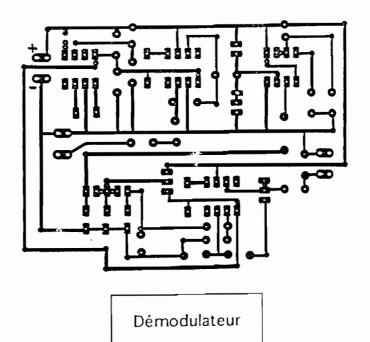


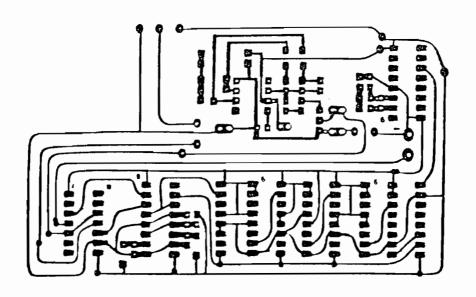

Carte Test


## SIMULATEUR DE GEOPHONE

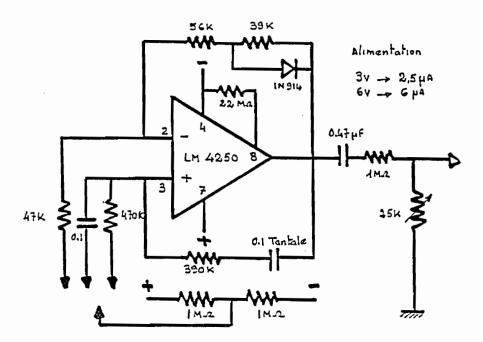

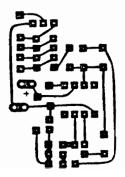





Amplificateur

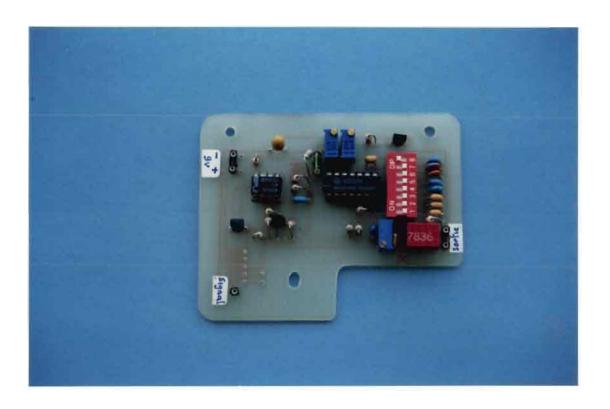

Modulateur

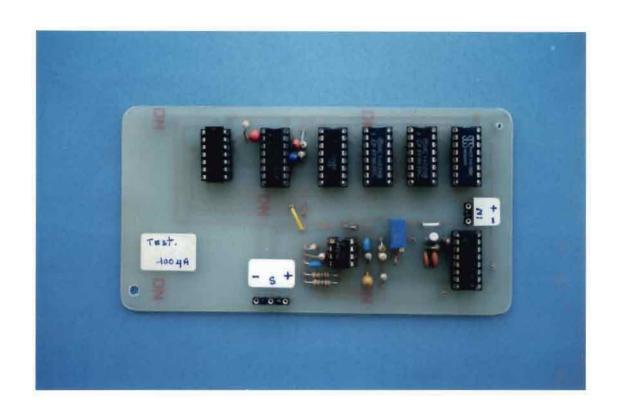

Carte Test

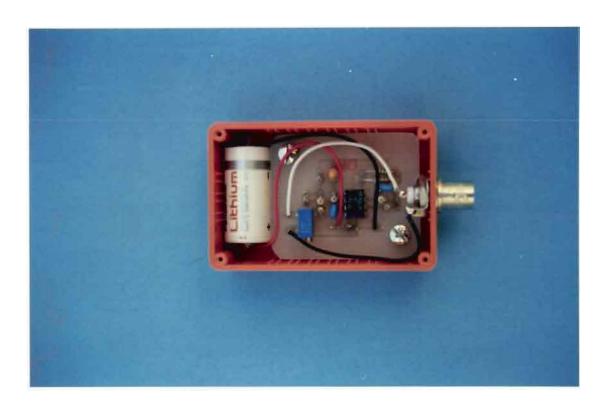

Simulateur de Géophone



## Monolithic Voltage Converter

#### General Description

The Maxim ICL7660 is a monolithic charge pump voltage inverter that will convert a positive voltage in the range of +15V to +10V to the corresponding negative voltage in the range of -15V to -10V. The ICL7660 provides performance far superior to previous implementations of charge-pump voltage inverters by combining low quiescent current with high efficiency, and by eliminating diode drop voltage losses. The ICL7660 has an oscillator, control circuitry, and 4 power MOS switches on-chip, with the only required external components being two low cost electrolytic capacitors.


## \_\_\_ Applications

The ICL7660 can be used wherever negative voltages in the range of = 15V to = 10V are desired. A common use is to generate a = 5V supply for use with analog circuitry using the standard + 5V logic supply, as the power source. Another popular usage is to convert a + 9V battery voltage to = 9V, which can then be regulated to = 5V by the Maximi ICL 7664.

The ICL7660 can also be used to double the output voltage of a battery generating a 3V total supply voltage from a single 15V flashlight battery or generating a 6V total supply voltage from a single lithium cell. Typical applications include:

Handheld instruments
RS-232 power supply
Data acquisition systems
- 5V supply from + 5V logic supply
Panel meters
Operational amplifier power supplies
Positive to negative voltage conversion

#### Typical Operating Circuit

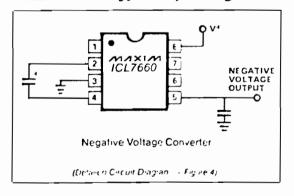


#### **Features**

- Improved 2nd Source! (See 3rd page for "Maxim Advantage").
- ◆ No Diode Required for High Voltage Operation
- ◆ Simple Voltage Conversion: +5V to =5V
- ♦ 98% Power Efficiency (typ)
- ♦ Wide Voltage Range: 1.5V to 10V
- ◆ Monolithic, Low Power CMOS Design

#### Ordering Information

PART	TEMP RANGE	PACKAGE	
ICL7660C1D	0°C 10 -76°C	Dice	
ICL7660CPA	0'C to -70'C	8 Lead Plastic Dip	
ICL7660CSA	0°C to -7C C	8 Lead Smart Outline	
ICL7660CTV	0°C to +76 C	8 Leas 70-99 Can	
ICL7660IJA	-20 C to .E. C	8 Lead CERDIP	
ICL76601TV	-20 C to +85 C	8 Lead TO-99 Can	
ICL7660EJA	-40 C to -8" C	8 Leas CERDIP	
ICL7660MTV	(Order IC . 7660AMTV)		
ICL7660AMTV	551C to +125°C	8 Lead TO-99 Can	

#### Pin Configuration

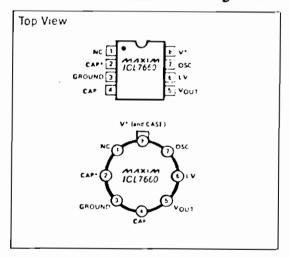

The "Maxim Advantage" algorities an upgraded quality level. At no additional cost we offer a second-source device that is subject to the following: guaranteed performance over temperature along with tighter lest specifications on many key parameters; and device enhancements, when needed, that result in improved performance without changing the functionality.



# Operational Amplifiers/Buffers

# LM4250/LM4250C Programmable Operational Amplifier General Description

The LM4250 and LM4250C are extremely versatile programmable monolithic operational amplifiers. A single external master bias current setting resistor programs, the input bias current, input offset current, quiescent power consumption, slew rate, input noise, and the gain bandwidth product. The device is a truly general purpose operational amplifier.


#### **Features**

- ±1V to ±18V power supply operation
- 3 nA input offset current


- Standby power consumption as low as 500 nW
- No frequency compensation required.
- Programmable electrical characteristics
- Offset Voltage nulling capability
- · Car. be powered by two flashlight batteries
- Short circuit protection

The LM4250C is identical to the LM4250 except that the LM4250C has its performance guaranteed over a 0°C to 70°C temperature range instead of the -55°C to +125°C temperature range of the LM4250

#### Schematic Diagrams

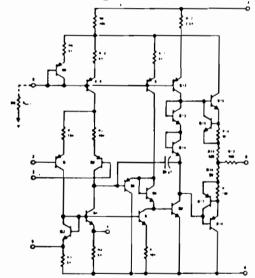


#### Connection Diagrams

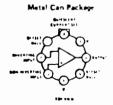


Order Number EM4250H or EM4250CH See NS Package H08C

## Typical Applications

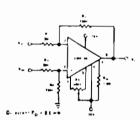


X5 Difference Amplifier

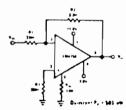

500 Nano Watt X10 Amplifier

#### Dual In Line Package

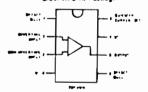

Order Number LM4250CN See NS Package NOBB Order Number LM4250J or LM4250CJ See NS Package JOBA



## Operational Amplifiers/Buffers

## LM124/LM224/LM324, LM124A/LM224A/LM324A, LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers

#### General Description

The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly operated off of the standard +5  $V_{\rm DC}$  power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15  $V_{\rm DC}$  power supplies

#### Unique Characteristics

- In the linear mode the input common mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage.
- The unity gain cross frequency is temperature compensated.
- The input bias current is also temperature compensated.

#### Advantages

- # Eliminates need for dual supplies
- Four internally compensated op amps in a single package
- Allows directly sensing near GND and V<sub>OUT</sub> also goes to GND
- Compatible with all forms of logic
- Power drain suitable for battery operation

#### **Features**


- Internally frequency compensated for unity gain.
- Large dc voltage gen
   Wide bandwidth (unity gain)
   1 MHz
- Wide bandwidth (unity gain) (temperature compensated)
- Wide power supply range

Single supply 3 V<sub>DC</sub> to 30 V<sub>DC</sub> or dual supplies ±1.5 V<sub>DC</sub> to ±15 V<sub>DC</sub>

- Very low supply current drain (80µA) essentially independent of supply voltage (1 mW/op amp at +5 Vpc)
- Low input biasing current 45 nApc (temperature compensated)
- Low input offset voltage 2 mVpc
   and offset current 5 nApc
- Input common mode voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to the power supply voltage
- Large output voltage 0 V<sub>DC</sub> to V\* = 15 V<sub>DC</sub> swing

#### Connection Diagram

#### Dual In Line Package

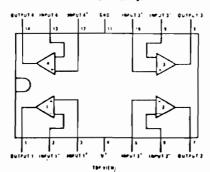

Order Number LM1/24J, LM124AJ, LM224J, LM224AJ, LM324J, LM324AJ or LM2902J See NS Package J14A

Order Number LM324N, LM324AN or LM2902N See NS Package N14A

## Schematic Diagram (Each Amplifier)

